

**NAME: RIFAH SANZIDA**

**ID: 22-47154-1**

Name: Rifat Samida

ID: 22-47154-1

Ans to the Ques NO. 1

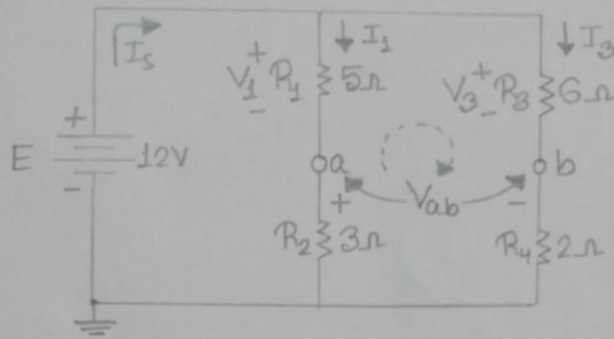


FIG. 7.21

$$V_1 = \frac{R_1 E}{R_1 + R_2} = \frac{(5\Omega)(12V)}{5\Omega + 3\Omega} = \frac{60V}{8} = 7.5V$$

$$V_3 = \frac{R_3 E}{R_3 + R_4} = \frac{(6\Omega)(12V)}{6\Omega + 2\Omega} = \frac{72V}{8} = 9V$$

$$+V_1 - V_3 + V_{ab} = 0$$

$$\therefore V_{ab} = V_3 - V_1 = 9V - 7.5V = 1.5V$$

Answer: 1.5V

ID: 22-47154-1

Ans to the Ques NO.2

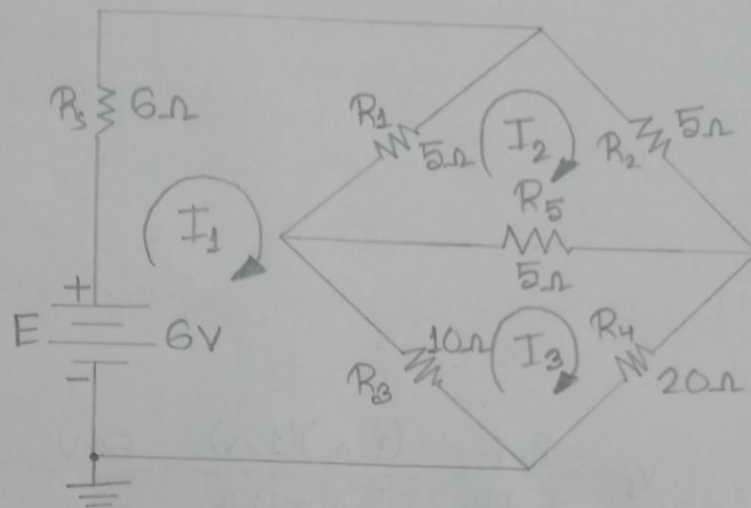


Fig.2.1

Loop 1

$$(6+5+10)I_1 - 5I_2 - 10I_3 = 6$$

$$\Rightarrow 21I_1 - 5I_2 - 10I_3 = 6$$

Loop 2

$$(5+5+5)I_2 - 5I_1 - 5I_3 = 0$$

$$\Rightarrow 15I_2 - 5I_1 - 5I_3 = 0$$

Loop 3

$$(10+5+20)I_3 - 10I_1 - 5I_2 = 0$$

$$\Rightarrow 35I_3 - 10I_1 - 5I_2 = 0$$

ID: 22-47154-1

$$21I_1 - 5I_2 - 10I_3 = 6$$

$$5I_1 + 15I_2 - 5I_3 = 0$$

$$-10I_1 - 5I_2 + 35I_3 = 0$$

Using calculator,

$$I_1 = 0.3935A$$

$$I_2 = 0.1771A$$

$$I_3 = 0.1377A$$

$$\therefore I_{R_5} = I_2 - I_3 = (0.1771 - 0.1377)A$$
$$= 0.0394A$$

Answer. 0.0394A

ID: 22-47154-1

Ans to the Ques NO.3

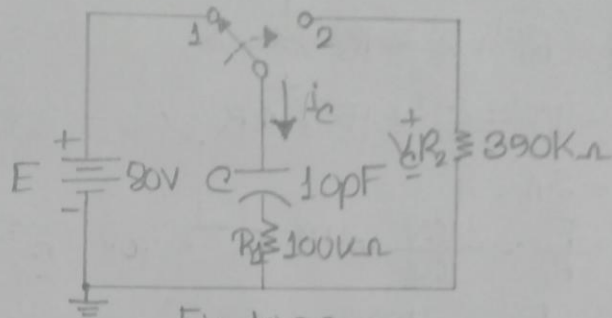


Fig. 10.92

'a'

We have,  $R_1 = 100\text{k}\Omega$ ,  $E = 80\text{V}$ ,  $C = 10\text{pF}$

We know,

$$\tau = R_1 C = (100\text{k}\Omega)(10\text{pF}) = 10^{-6}\text{s}$$

$$V_C = 80\text{V}(1 - e^{-t/10^{-6}\text{s}}) \quad [\because V_C = E(1 - e^{-t/\tau})]$$

$$i_C = \frac{80\text{V}}{100\text{k}\Omega} e^{-t/10^{-6}\text{s}} = 0.8\text{mA} e^{-t/10^{-6}\text{s}} \quad [\because i_C = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}]$$

(Am)

'b'

$$R' = R_1 + R_2 = (100 + 390)\text{k}\Omega = 490\text{k}\Omega$$

$$\tau' = R' C = (490\text{k}\Omega)(10\text{pF}) = 4.9 \times 10^{-6}\text{s}$$

$$V_C = E(1 - e^{-t/\tau'}) = 80\text{V} e^{-t/(4.9 \times 10^{-6}\text{s})}$$

$$i_C = \frac{E}{R} e^{-t/\tau'} = \frac{80\text{V}}{490\text{k}\Omega} e^{-t/(4.9 \times 10^{-6}\text{s})}$$

$$= 0.16\text{mA} e^{-t/(4.9 \times 10^{-6}\text{s})}$$

ID: 22-47154-1

Ans to the Ques NO. 4

$$R_{Th} = (R_1^{-1} + R_2^{-1} + R_3^{-1})^{-1}$$

$$= (10^{-1} + 6^{-1} + 15^{-1})^{-1} \rightarrow R_1 \approx 10\Omega \quad R_2 \approx 6\Omega$$

$$= 3\Omega$$

$$I_1 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{40V}{10\Omega} = 4A$$

$$I_2 = \frac{E_2}{R_2} = \frac{42V}{6\Omega} = 7A$$

Nodal Analysis,

$$\left( \frac{1}{10} + \frac{1}{6} + \frac{1}{15} \right) V = 4 - 7 + 4$$

$$\Rightarrow 0.34V = 1$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{0.34} = 2.94V$$

So, circuit is in parallel, voltage are all same as  $R_3$ .

$$\therefore E_{Th} = 2.94V$$

The Thevenin's Equivalent circuit,


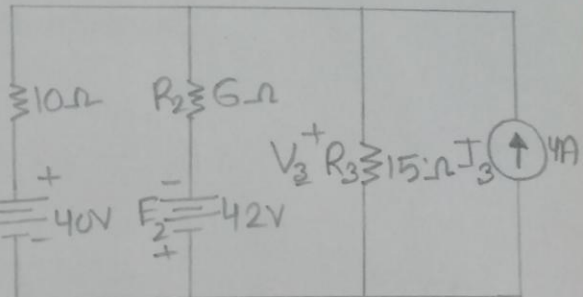


Fig. 4.1

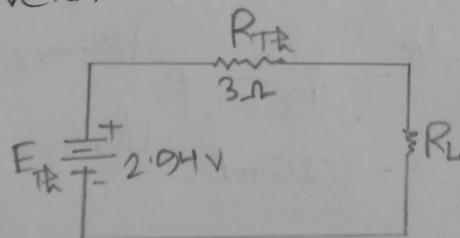